

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
HÀ NỘI

KỶ THI NGHỀ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  
NĂM 2017

**ĐỀ THỰC HÀNH**  
**Chính thức**  
**(Đề số 1)**

*Môn thi : Làm vườn*  
*Khóa ngày : 25 tháng 10 năm 2017*  
*Thời gian làm bài: 60 phút*  
*(Đề thi gồm 01 trang)*

**Câu 1 (5,0 điểm)**

Viết yêu cầu kỹ thuật của việc giâm cành. Thực hành giâm cành.

**Câu 2 (5,0 điểm)**

Viết yêu cầu kỹ thuật của việc ghép mắt cửa sổ. Thực hành ghép mắt cửa sổ.

-----Hết-----

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
HÀ NỘI

KỶ THI NGHỀ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  
NĂM 2017

**ĐỀ THỰC HÀNH**  
**Chính thức**  
**(Đề số 2)**

*Môn thi : Làm vườn*  
*Khóa ngày : 25 tháng 10 năm 2017*  
*Thời gian làm bài: 60 phút*  
*(Đề thi gồm 01 trang)*

**Câu 1 (5,0 điểm)**

Viết yêu cầu kỹ thuật của việc ghép mắt chữ T. Thực hành ghép mắt chữ T.

**Câu 2 (5,0 điểm)**

Viết yêu cầu kỹ thuật của việc gieo hạt trong bầu. Thực hành gieo hạt giống trong bầu.

-----Hết-----

**ĐỀ THỰC HÀNH**  
**Chính thức**  
**(Đề số 1)**


**HƯỚNG DẪN CHẤM THỰC HÀNH**

Môn thi: Điện dân dụng  
Khóa ngày: 25 tháng 10 năm 2017

**Lắp mạch điện**

- Vẽ sơ đồ đi dây đúng.

1,0 điểm

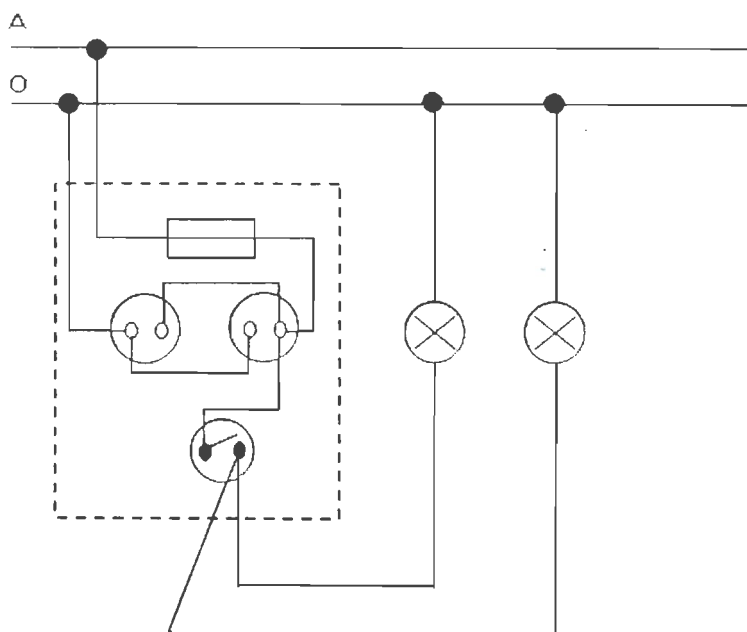

- Lắp mạch đủ các thiết bị theo yêu cầu.
- Mạch hoạt động đúng yêu cầu.
- Các mối nối đúng kỹ thuật.
- Trình bày đẹp, bố trí cân đối.
- An toàn lao động.

2,0 điểm  
3,0 điểm  
2,0 điểm  
1,0 điểm  
1,0 điểm

**Chú ý : Giám khảo phải trực tiếp nối vào nguồn điện để kiểm tra .**

-----

**ĐỀ THỰC HÀNH**  
**Chính thức**  
**(Đề số 2)**


**HƯỚNG DẪN CHẤM THỰC HÀNH**

Môn thi: Điện dân dụng  
Khóa ngày: 25 tháng 10 năm 2017

**Lắp mạch điện**

- Vẽ sơ đồ đi dây đúng.

1,0 điểm

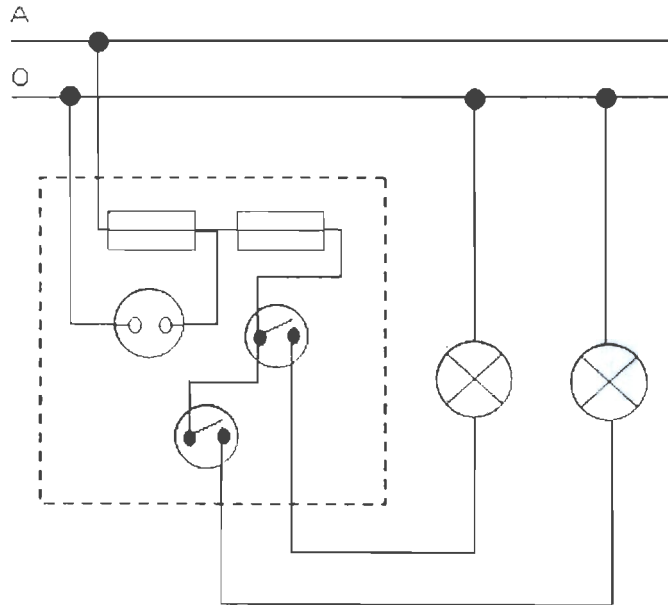

- Lắp mạch đủ các thiết bị theo yêu cầu.
- Mạch hoạt động đúng yêu cầu.
- Các mối nối đúng kỹ thuật.
- Trình bày đẹp, bố trí cân đối.
- An toàn lao động.

2,0 điểm  
3,0 điểm  
2,0 điểm  
1,0 điểm  
1,0 điểm

**Chú ý :** Giám khảo phải trực tiếp nối vào nguồn điện để kiểm tra .

-----

**ĐỀ THỰC HÀNH**  
Chính thức  
(Đề số 3)

**HƯỚNG DẪN CHẤM THỰC HÀNH**


Môn thi: Điện dân dụng

Khóa ngày: 25 tháng 10 năm 2017

**Lắp mạch điện**

- Vẽ sơ đồ đi dây đúng.

1,0 điểm

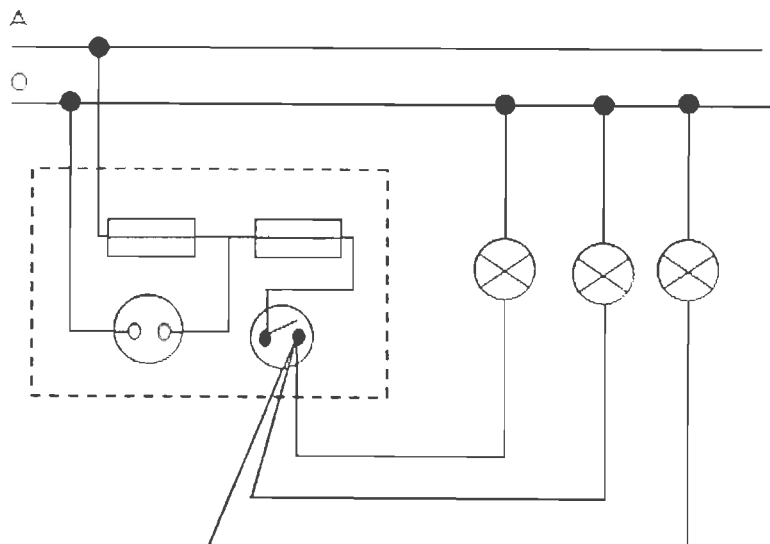

- Lắp mạch đủ các thiết bị theo yêu cầu.
- Mạch hoạt động đúng yêu cầu.
- Các mối nối đúng kỹ thuật.
- Trình bày đẹp, bố trí cân đối.
- An toàn lao động.

2,0 điểm

3,0 điểm

2,0 điểm

1,0 điểm

1,0 điểm

*Chú ý : Giám khảo phải trực tiếp nối vào nguồn điện để kiểm tra .*

-----